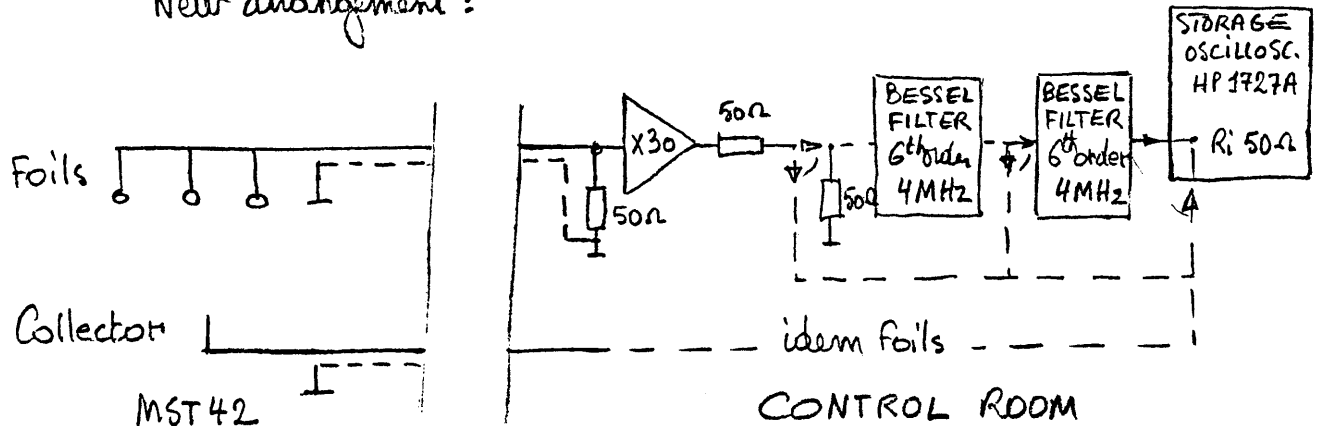


10.01.85

Improved circuits for observation of MST42 fast and slow electrons - Meast of remaining noise induced by DFH41/42.

New arrangement:



Shields of coaxial cables have been provisionally grounded to MST42 tank - Amplifier of effective gain 15 (see Annex A I) is now in rack F032 of rear control room and can be followed by one or two Bessel filters (6<sup>th</sup> order, cut-off freq. 3dB : 4 MHz, See Annex A II)


The induced noise at the F032 end of the foils cable is  $\pm 10$  mV (mainly 5 MHz ringing), equivalent to  $\pm 200$   $\mu$ A detector current in  $50 \Omega$  - This represents a reduction of about 6 since november (cable shields were not connected to MST42) -

This signal, important only in the rising part of DFH41/42 pulse, is shown on next page together with amplifier output through 0, 1 or 2 Bessel filters with noise reductions respectively 6, 18, 40 -


In the last case of 2 filters in series, the residual noise is equivalent to  $\pm 30$   $\mu$ A input current - This is about 5 times too much for the measuring conditions of november 84, without pulsing DFH41/42 and with a small beam.

Measurements in normal conditions appears now possible with more careful shielding of MST 42 signals,  $H^-$  beam close to nominal value and a Bessel filter of lower cut-off frequency, but still exceeding rotation frequency -  
See Annex III -

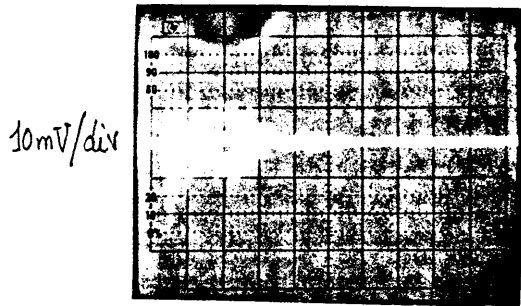
Reference : Test Foil-diagnostics E. Steffens 19-11-84



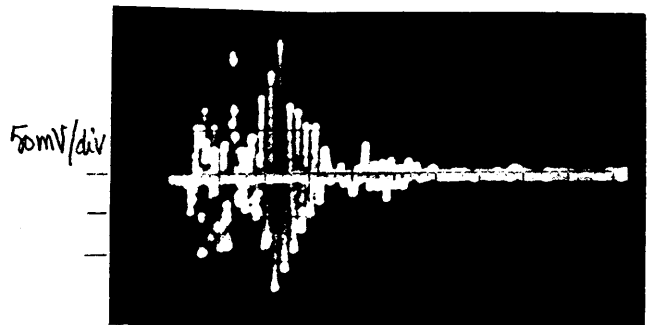
Noise on Foils cable  
(Collector cable :  $\approx$  twice)



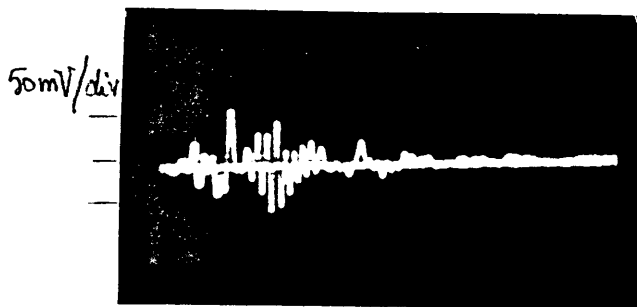Foils signal out of amplifier  
without filter -



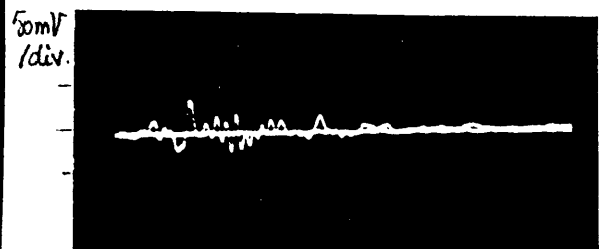Foils signal out of amplifier  
followed by one filter



Foils signals out of amplifier  
followed by two filters in series


horiz. sweep: 1 $\mu$ s/div. (flat top length 12-13  $\mu$ s) -

E. Asseo , C. Mazeline

Annexe AI

Ampli

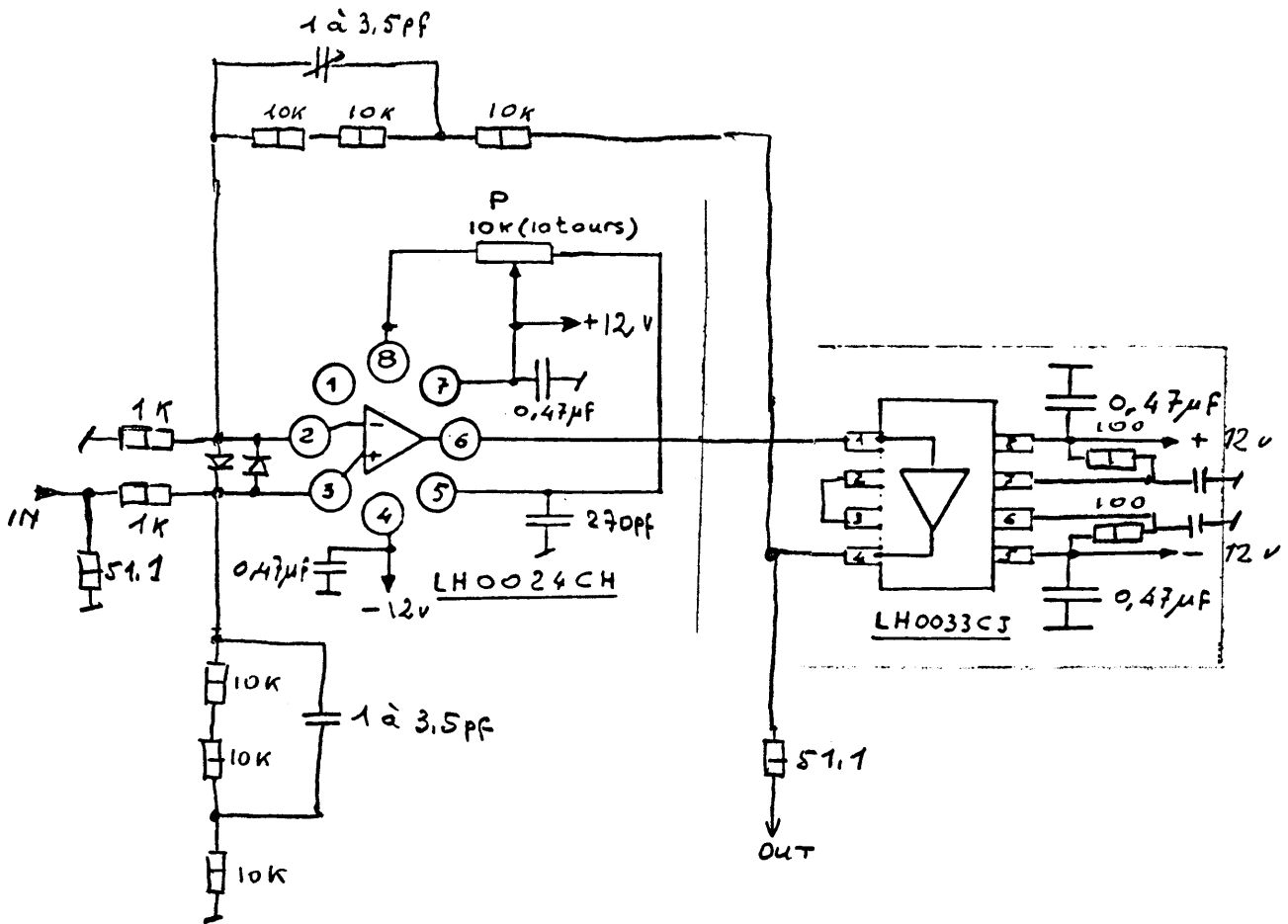On peut considérer le signal comme étant produit par une source de courant (grande impédance interne). La transmission entre l'anneau Leas et la salle de contrôle étant faite par coaxial 50Ω, on aura le signal sur une adaptation 50Ω




Annexe IIÉlimination du bruit par filtrage

- Les fréquences de bruit sont approximativement :

$$f_b \approx 5 \text{ MHz}$$

- on veut donc couper les fréquences de bruit (sans déformer le signal utile donc réponse de Bessel = retard pur) le plus vite possible tout en laissant le maximum de bande passante pour le signal utile. Il faut donc réaliser un filtre donnant le maximum d'atténuation pour les fréquences supérieures et proches de  $f_{3dB}$ . Sur la figure ci après on voit que pour les fréquences comprises entre  $f_{3dB}$  et  $2 f_{3dB}$ , on ne gagne que très peu en atténuation pour les filtres d'ordre  $n \geq 6$ . On prendra donc un filtre d'ordre  $n = 6$ .

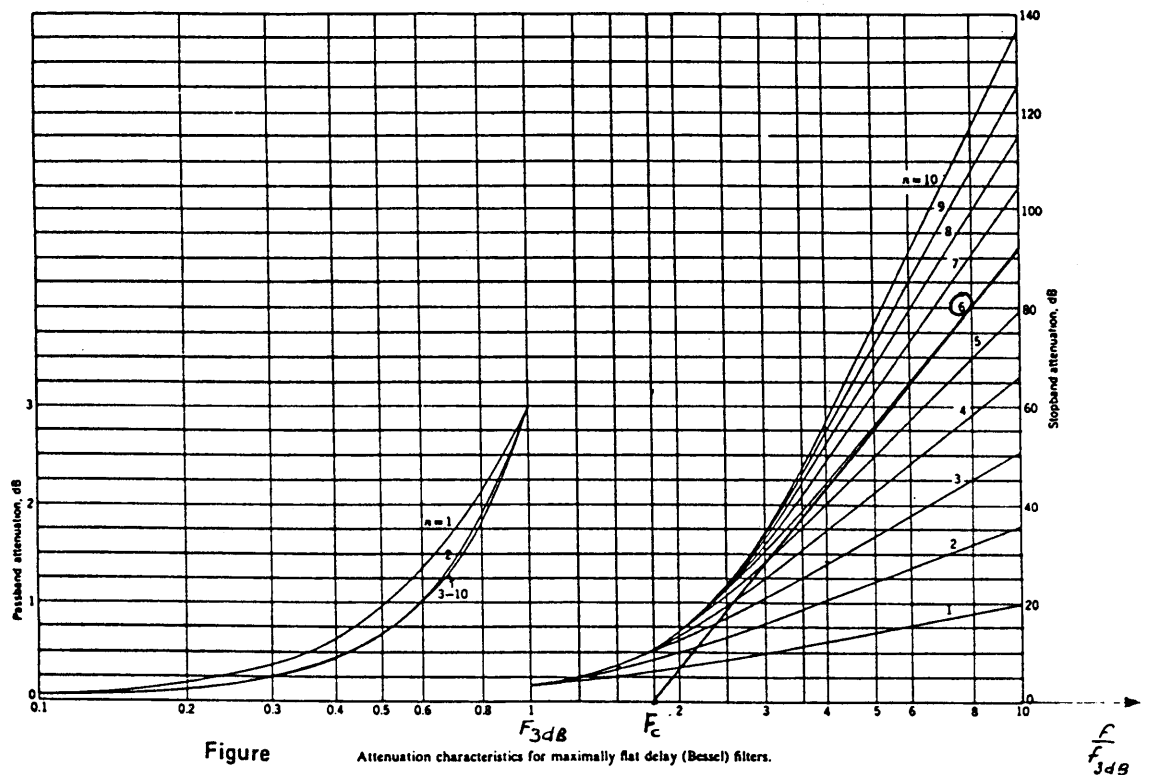

Figure

Attenuation characteristics for maximally flat delay (Bessel) filters.

 $\frac{f}{f_{3dB}}$

- Pour les signaux rapide on veut un temps de réponse indiciel  $T_i \approx 200$  à  $220$  nsec.
- Pour les filtres  $n \geq 6$ , le délais de propagation de groupe est pratiquement  $T_g = \frac{T_i}{2}$  d'où

$$T_g = 100 \text{ à } 110 \text{ nsec.}$$

- Par ailleurs on voit sur la figure précédente que

$$f_c = f_{3dB} \times 1,75$$

$f_c$  étant la fréquence de coupure qui donne un déphasage

$$\phi_c = n \times \frac{\pi}{4}$$

- Par ailleurs =

$$T_g = \frac{\phi_c}{2\pi f_c} = \frac{T_i}{2}$$

d'où pour  $n=6$

$$f_c = \frac{n \frac{\pi}{4} \times 2}{2\pi T_i} = \frac{n}{4 \times T_i} = \frac{6}{4 \times T_i} = \frac{3}{2 T_i}$$

$$\text{et } f_{3dB} = \frac{3}{2 T_i} \times \frac{1}{1,75}$$

pour  $T_i = 200 \cdot 10^{-9}$  sec on obtient

$$f_{3dB} = 4,28 \text{ MHz}$$

pour  $T_i = 220 \cdot 10^{-9}$  sec on obtient

$$f_{3dB} = 3,89 \text{ MHz}$$

On prendra donc  $f_{3dB} = 4 \text{ MHz}$ .

- On trouvera les calculs (réalisés par calculateur Hp 41C) =


pages AII-4 à AII-6 = calcul des composants réalisant la synthèse du filtre

AII-7 = calcul de la réponse impulsionnelle


AII-8 et AII-9 = calcul de la réponse harmonique.

AII-10 = schéma du filtre

AI1-4  
 FILTRES

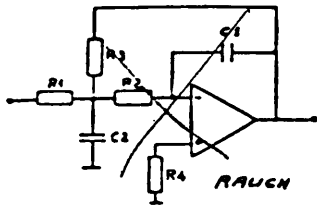


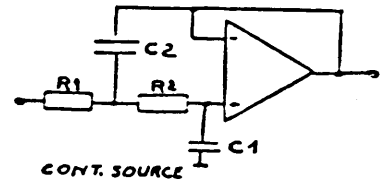
FEUILLE DE CALCUL 1  
 Bessel 6ème ordre  
 $f_{3dB} = 4 \text{ MHz}$



<p>POLYNOMIAL FILTER          section 1</p> <p>NORMALIZED ROOTS:          -RE=1,5735          +-IM=0,3213</p> <p>NORMALIZED CARACT.:          Fc*=0,2556          1/Q=1,9596          1+1,2202.S+6,3077.S^2</p> <p>FILTER CARACT.          F3dB=4000000,000</p> <p>Fc=6423875,392          1/Q=1,9596          1+4,85E-8.S+6,14E-16.S^2</p>	<p>LP FILTER          CONT.SOURCE?-&gt;J</p> <p>SYNTH.?-&gt;J</p> <p>Fc=6423875,392          1/Q=1,9596          Q0=1</p> <p>SCALING:          N%=12,00          RMIN=100,00          RMAX=1000,00</p> <p>&lt;C&gt;MAXMAX?:80,99E-12          &lt;C&gt;MINMIN?:52,74E-12          OK-&gt;J</p> <p>SIZING:          C1&gt;52,74E-12          C1&lt;67,12E-12          C1*=56,00E-12</p> <p>C2&gt;50,33E-12          C2&lt;74,24E-12          C2*=60,00E-12</p> <p>R1:270,053</p> <p>RP?=270,053          RP1*=207,E0          RP2*=4,64E3          Re*=270,282          ERR=0,0049%</p> <p>R2:596,898</p> <p>RP?=596,898          RP1*=619,E0          RP2*=16,2E3          Re*=596,219          ERR=-0,1139%</p>	<p>RESULTS:          G0*=1,0000</p> <p>Fc*=6424899,542          ERR=0,0145%</p> <p>1/Q*=1,9588          ERR=-0,0374%</p> <p>1+A1.S+A2.S^2          A1=4,8524E-8          A2=6,1365E-16</p> <p>ROOTS:          RE=-39537316,78          +-IM=8148479,429</p>
---	--	---

FILTRES

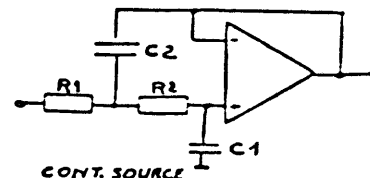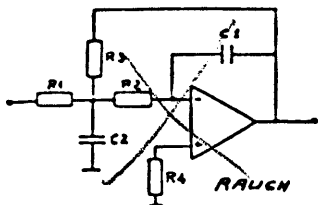FEUILLE DE CALCUL 2  
 Bessel 6<sup>ème</sup> ordre  
 $F_{3dB} = 4 \text{ MHz}$



POLYNOMIAL FILTER  
 section 2

NORMALIZED ROOTS:  
 -RE=1,3836  
 +-IM=0,9727

NORMALIZED CARACT.  
 $F_c^* = 0,2692$   
 $1/Q = 1,6361$   
 $1 + 0,9674.S + 0,3496.S^2$

FILTER CARACT.  
 $F_{3dB} = 4000000,000$

$F_c = 6765198,296$   
 $1/Q = 1,6361$   
 $1 + 3,85E-8.S + 5,53E-16.S^2$

LP FILTER  
 CONT. SOURCE?->J

SYNTH.?->J

$F_c = 6765198,296$   
 $1/Q = 1,6361$   
 $G_0 = 1$

SCALING:  
 $H_0 = 12,00$   
 $R_{MIN} = 100,00$   
 $R_{MAX} = 1000,00$

<C>MAXMAX?: 101,2E-12  
 <C>MINMIN?: 41,81E-12  
 OK->J

SIZING:

$C1 > 41,81E-12$   
 $C1 < 53,22E-12$   
 $C1^* = 47,00E-12$

$C2 > 70,23E-12$   
 $C2 < 89,38E-12$   
 $C2^* = 82,00E-12$

$R1 = 254,338$

$RP? = 254,338$   
 $RP1^* = 261,00$   
 $RP2^* = 10,0E3$   
 $Re^* = 254,361$   
 $ERR = 0,0092\%$

$R2 = 564,628$

~~$RP? = 564,628$   
 $RP1^* = 619,00$   
 $RP2^* = 1,19E3$   
 $Re^* = 562,727$   
 $ERR = -0,3353\%$~~

$RS? = 564,628$   
 $RS1^* = 562,00$   
 $RS2^* = 2,61E0$   
 $Re^* = 564,610$   
 $ERR = -0,0018\%$

RESULTS:

$G_0^* = 1,0000$

$F_c^* = 6764949,884$   
 $ERR = -0,0037\%$

$1/Q^* = 1,6361$   
 $ERR = -0,0021\%$

$1 + A1.S + A2.S^2$   
 $A1 = 3,8492E-8$   
 $A2 = 5,5349E-16$

ROOTS:



$RE = -34771656,60$   
 $\pm IM = 24446754,24$



AIZ-6

FILTRES

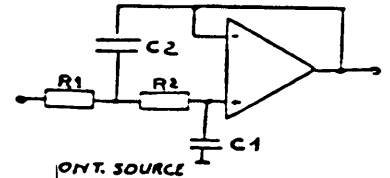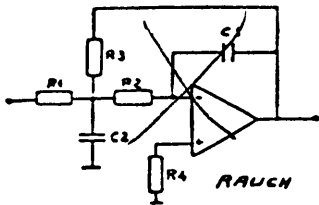FEUILLE DE CALCUL 3  
Basal 6 seconde  
 $F_{3dB} = 4 MHz$



POLYNOMIAL FILTER  
section 3

NORMALIZED ROOTS:  
-RE=0,9318  
+-IM=1,6640

NORMALIZED CARACT.:  
Fc\*=0,3035  
1/Q=0,9772  
1+0,5124.S+0,2749.S<sup>2</sup>

FILTER CARACT.  
F3dB=4000000,000

Fc=7628522,520  
1/Q=0,9772  
1+2,04E-8.S+4,35E-16.S<sup>2</sup>

LP FILTER  
CONT.SOURCE?->J

SYNTH.->J

Fc=7628522,520  
1/Q=0,9772  
G0=1

SCALING:  
Hz=12,00  
RMIN=100,00  
RMAX=1000,00

<C>MAXMAX?:150,3E-12  
<C>MINMIN?:22,15E-12  
TOO LOW->J

<C>MAXMAX?:198,4E-12  
<C>MINMIN?:29,24E-12  
TOO LOW->J

<C>MAXMAX?:236,2E-12  
<C>MINMIN?:34,81E-12  
OK->J

SIZING:  
C1>34,81E-12  
C1<44,31E-12  
C1\*=39,00E-12

C2>163,4E-12  
C2<207,9E-12  
C2\*=180,0E-12

R1:181,933

~~RP?=181,933  
RP1\*=196,E0  
RP2\*=2,61E3  
Re\*=182,309  
ERR=0,2069%~~

RS?=181,933  
RS1\*=178,E0  
RS2\*=3,83E0  
Re\*=181,830  
ERR=-0,0565%

R2:340,809

RP?=340,809  
RP1\*=348,E0  
RP2\*=16,2E3  
Re\*=340,682  
ERR=-0,0374%

ONT. SOURCE

RESULTS:

G0\*=1,0000

Fc\*=7632106,693  
ERR=0,0470%

1/Q\*=0,9772  
ERR=0,0029%

1+A1.S+A2.S<sup>2</sup>  
A1=2,0378E-8  
A2=4,3486E-16

ROOTS:

RE=-23430372,59  
+-IM=41840148,94

Réponse indicielle  
 $f_{3dB} = 4 \text{ MHz}$

INV. LAPLACE TRANSFORM

TRANSFER FUNCTION:

numerator:

nbr. of poly.=1

POLYNOME N1=

order=0

A0 =1.0000E0

denominator:

nbr. of poly.=3

POLYNOME D1=

order=2

A0 =1.0000E0

A1 =48.520E-9

A2 =613.65E-18

POLYNOME D2, =

order=2,

A0 =1.0000E0

A1 =38.492E-9

A2 =553.49E-18

POLYNOME D3, =

order=2,

A0 =1.0000E0

A1 =20.378E-9

A2 =434.86E-18

INPUT FUNCTION

step=

v=1.00e0

TIME DOMAIN: <T IN SEC.>

T MIN.=0.000E0

T MAX.=300.00E-9

T INC.=30.00E-9

T=0.00E0 H(T)=1.22E-15  
 T=30.00E-9 H(T)=4.41E-3  
 T=60.00E-9 H(T)=64.5E-3  
 T=90.00E-9 H(T)=340.E-3  
 T=120.E-9 H(T)=654.E-3  
 T=150.E-9 H(T)=857.E-3  
 T=180.E-9 H(T)=957.E-3  
 T=210.E-9 H(T)=1.00E0  
 T=240.E-9 H(T)=1.01E0  
 T=270.E-9 H(T)=1.02E0  
 T=300.E-9 H(T)=1.01E0

PLOT OF TRS

X (UNITS= E-7, ) ↓

Y (UNITS= 1, ) ↑

0.00 1.00  
 0.00

-----|  
 0.00 \*  
 0.30 \*  
 0.60 \*  
 0.90 \*  
 1.20 \*  
 1.50 \*  
 1.80 \*  
 2.10 \*  
 2.40 \*  
 2.70 \*  
 3.00 \*

X IN 100.E-9 SEC.

## FREQUENCY ANALYSIS

## FREQUENCY RESPONSE:

F MIN.=0.0000E0  
 F MAX.=10.000E6  
 F INC.=500.00E3

F=0.0000E0  
 G(F)=1.0000E0  
 =0.000 dB  
 $\angle$ =0.000 DEG.  
 =0.000\*PI RAD.

F=500.00E3  
 G(F)=994.84E-3  
 =-0.045 dB  
 $\angle$ =-19.330 DEG.  
 =-0.107\*PI RAD.

F=1.0000E6  
 G(F)=979.49E-3  
 =-0.160 dB  
 $\angle$ =-30.661 DEG.  
 =-0.215\*PI RAD.

F=1.5000E6  
 G(F)=954.32E-3  
 =-0.406 dB  
 $\angle$ =-57.992 DEG.  
 =-0.322\*PI RAD.

F=2.0000E6  
 G(F)=919.90E-3  
 =-0.725 dB  
 $\angle$ =-77.324 DEG.  
 =-0.430\*PI RAD.

F=2.5000E6  
 G(F)=877.04E-3  
 =-1.140 dB  
 $\angle$ =-96.657 DEG.  
 =-0.537\*PI RAD.

F=3.0000E6  
 G(F)=826.70E-3  
 =-1.653 dB  
 $\angle$ =-115.990 DEG.  
 =-0.644\*PI RAD.

F=3.5000E6  
 G(F)=769.97E-3  
 =-2.271 dB  
 $\angle$ =-135.322 DEG.  
 =-0.752\*PI RAD.

F=4.0000E6  
 G(F)=708.02E-3  
 =-2.999 dB  
 $\angle$ =-154.643 DEG.  
 =-0.859\*PI RAD.

*Filtro Passa B<sub>1</sub> em ordem*

$$F_{3dB} = 4 \text{ MHz}$$

Réponse harmonique

F=4.5000E6  
 G(F)=642.05E-3  
 =-3.849 dB  
 $\angle$ =-173.955 DEG.  
 =-0.966\*PI RAD.

F=5.0000E6  
 G(F)=573.32E-3  
 =-4.832 dB  
 $\angle$ =-166.792 DEG.  
 =-0.927\*PI RAD.

F=5.5000E6  
 G(F)=503.22E-3  
 =-5.965 dB  
 $\angle$ =-147.668 DEG.  
 =-0.820\*PI RAD.

F=6.0000E6  
 G(F)=433.39E-3  
 =-7.262 dB  
 $\angle$ =-128.800 DEG.  
 =-0.716\*PI RAD.

F=6.5000E6  
 G(F)=365.82E-3  
 =-8.735 dB  
 $\angle$ =-110.381 DEG.  
 =-0.613\*PI RAD.

F=7.0000E6  
 G(F)=302.66E-3  
 =-10.381 dB  
 $\angle$ =-92.646 DEG.  
 =-0.515\*PI RAD.

F=7.5000E6  
 G(F)=245.87E-3  
 =-12.166 dB  
 $\angle$ =-75.834 DEG.  
 =-0.421\*PI RAD.

F=8.0000E6  
 G(F)=196.73E-3  
 =-14.122 dB  
 $\angle$ =-60.139 DEG.  
 =-0.334\*PI RAD.



F=8.5000E6  
 G(F)=155.73E-3  
 =-16.153 dB  
 $\angle$ =-45.675 DEG.  
 =-0.254\*PI RAD.

F=9.0000E6  
 G(F)=122.43E-3  
 =-18.242 dB  
 $\angle$ =-32.470 DEG.  
 =-0.180\*PI RAD.

F=9.5000E6  
 G(F)=95.959E-3  
 =-20.358 dB  
 $\angle$ =-20.486 DEG.  
 =-0.114\*PI RAD.


F=10.000E6  
 G(F)=75.215E-3  
 =-22.474 dB  
 $\angle$ =-9.639 DEG.  
 =-0.054\*PI RAD.

Bode plot

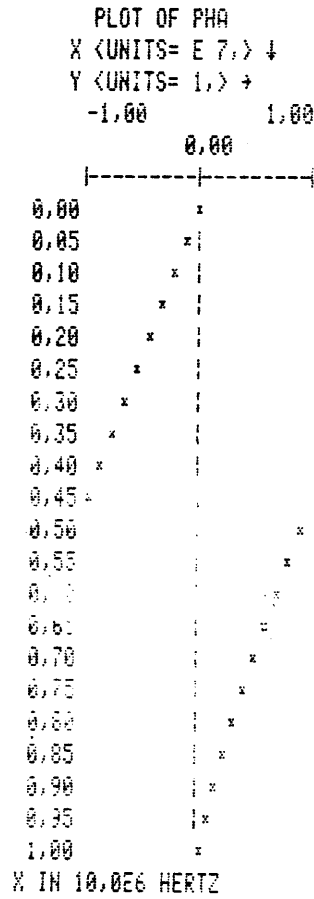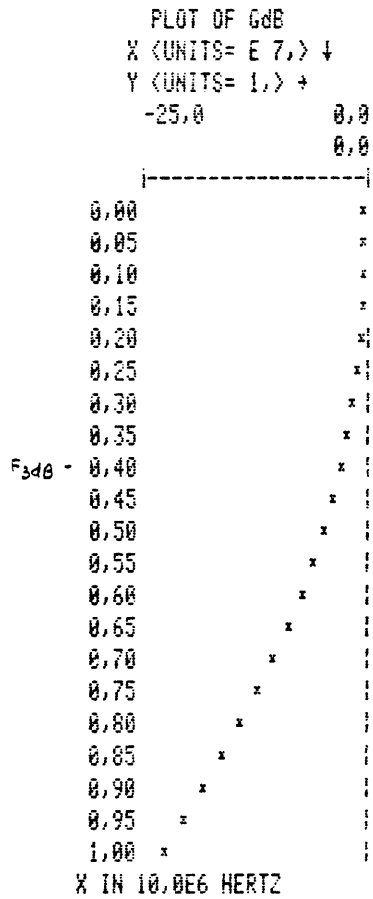

Y=1 :180 DEG.  
 : PI RAD.  
 Y=-1 :-180 DEG.  
 : -PI RAD.

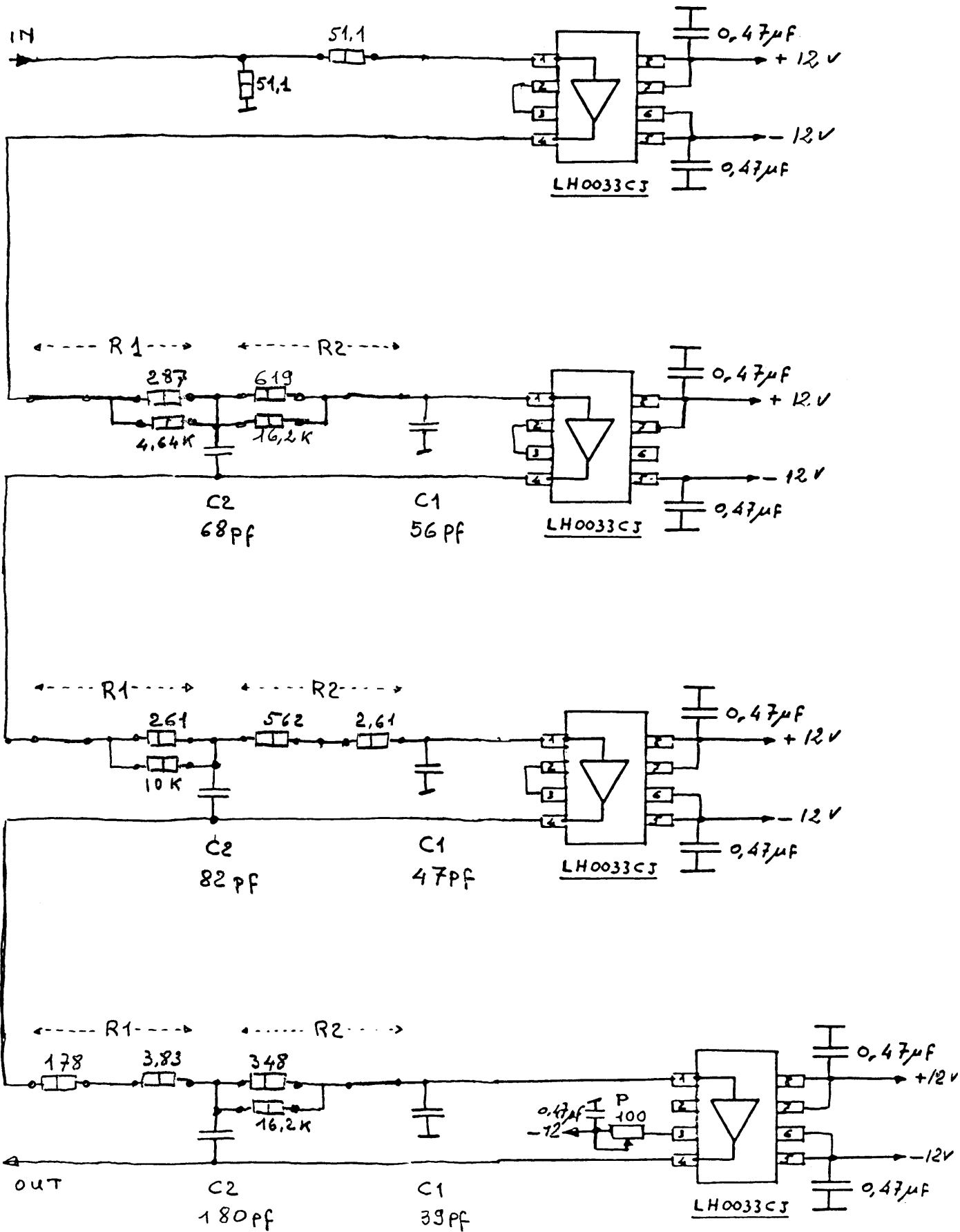filtre de Bessel 6<sup>eme</sup> ordre,  $F_{3dB} = 4\text{MHz}$



Annexe IIICALCUL DU NOUVEAU FILTRE

- période de révolution =  $\frac{1}{1,2 \cdot 10^6} = 833 \text{ nsec.}$
- On veut une réponse indicielle  $\approx \frac{1}{2}$  période de révolution  $\approx 416 \text{ nsec.} = T_i$
- Pour un filtre d'ordre  $n \geq 6$ , le décali de propagation de groupe  $T_g$  est pratiquement égal à  $\frac{T_i}{2}$ .


$$T_g = \frac{416}{2} = 208 \text{ nsec.}$$

- La fréquence de coupure  $f_c$  est celle qui fait correspondre un déphasage  $\phi_c = n \frac{\pi}{4}$  ( $n$  étant l'ordre du filtre). On obtient

$$\phi_c = 6 \times \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{2}$$

- Pour un filtre de Bessel du 6<sup>ème</sup> ordre (voir figure ci après) :

$$f_{3dB} = \frac{f_c}{1,75}$$

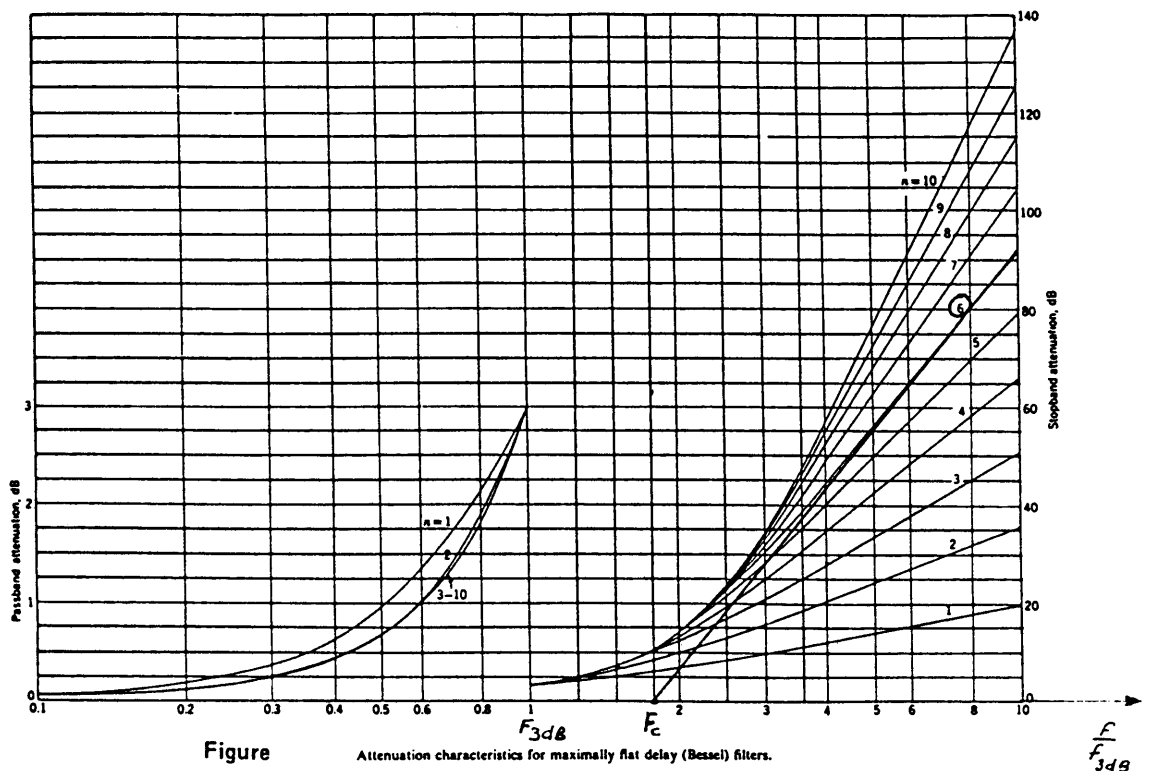

- On a par ailleurs :

$$T_g = \frac{\phi_c}{2\pi f_c} = \frac{n\pi}{2\pi f_c}$$

d'où

$$T_g = \frac{n}{8 f_c} \quad \text{et} \quad f_c = \frac{n}{8 T_g}$$

$$\text{soit } f_c = \frac{6}{8 \times 208 \cdot 10^{-9}} = 3,606 \text{ MHz}$$

d'où



$$f_{3dB} = \frac{3,606 \cdot 10^6}{1,75} = 2,06 \text{ MHz.}$$

On trouvera ci après (réalisé par calculateur Hp 41 C) :

- pages AIII-3 à AIII-5 : Calcul des composants réalisant la synthèse du filtre
- page AIII-6 = Calcul de la réponse impulsionnelle
- pages AIII-7 à AIII-8 : Calcul de la réponse harmonique.
- page AIII-9 = schéma du filtre.

FILTRES

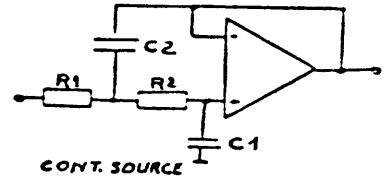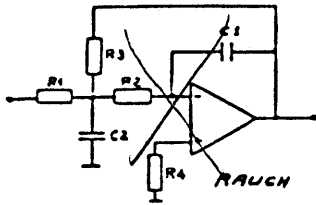FEUILLE DE CALCUL 1  
 Bessel 6<sup>eme</sup> ordre  
 $f_{3dB} = 2.06 \text{ MHz}$



POLYNOMIAL FILTER  
 section 1

NORMALIZED ROOTS:  
 -RE=1.5735  
 +-IM=0.3213

NORMALIZED CARACT.:  
 Fc\*=0.2556  
 1/Q=1.9596  
 1+1.2202.S+0.3077.S<sup>2</sup>

FILTER CARACT.  
 F3dB=2060000.000

Fc=3308295.827  
 1/Q=1.9596  
 1+9.43E-8.S+2.31E-15.S<sup>2</sup>

LF FILTER  
 CONT.SOURCE?->J

SYNTH.?->J

Fc=3308295.827  
 1/Q=1.9596  
 Q0=1

SCALING:  
 H0=12.00  
 RMIN=200.00  
 RMAX=2000.00

<C>MAXMAX?:86.40E-12  
 <C>MINMIN?:51.20E-12  
 OK->J

SIZING:  
 C1>51.20E-12  
 C1<65.17E-12  
 C1\*=56.00E-12  
 C2>58.33E-12  
 C2<74.24E-12  
 C2\*=68.00E-12

R1:524.374

RS?=524.374  
 RS1\*=511.00  
 RS2\*=13.300  
 Re\*=524.300  
 ERR=-0.0142%

R2:1159.026

RP?=1159.026  
 RP1\*=1.21E3  
 RP2\*=28.7E3  
 Re\*=1161.050  
 ERR=0.1746%

RESULTS:  
 G0\*=1.0000

Fc\*=3305645.717  
 ERR=-0.0001%

1/Q\*=1.9603  
 ERR=0.0356%

1+A1.S+A2.S<sup>2</sup>  
 A1=9.4300E-8  
 A2=2.3101E-15



ROOTS:  
 RE=-20357312.24  
 +-IM=4119720.646



FILTRES

FEUILLE DE CALCUL 2  
Bessel 6<sup>eme</sup> ordre

$f_{3dB} = 2,06 MHz$

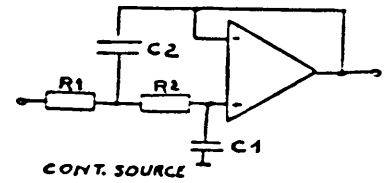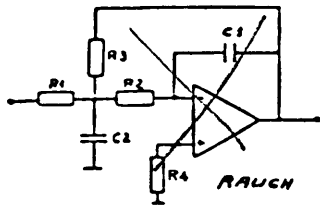

POLYNOMIAL FILTER  
section 2

NORMALIZED ROOTS:  
-RE=1,3836  
+-IN=0,9727

NORMALIZED CARACT. :  
Fc\*=0,2692  
1/Q=1,6361  
1+0,9674.S+0,3496.S<sup>2</sup>

FILTER CARACT.  
F3dB=2050000,000

Fc=3484877,122  
1/Q=1,6361  
1+7,47E-8.S+2,09E-15.S<sup>2</sup>

LP FILTER  
CONT. SOURCE?->J

SYNTH.?->J

Fc=3484877,122  
1/Q=1,6361  
Q0=1

SCALING:  
HZ=12,00  
RMIN=200,00  
RMAX=2000,00

<C>MAXMAX?:90,26E-12  
<C>MINMIN?:40,60E-12  
OK->J

SIZING:

C1>40,60E-12  
C1<51,67E-12  
C1\*=47,00E-12

C2>70,23E-12  
C2<89,38E-12  
C2\*=82,00E-12

R1:493,860

RP?=493,860  
RP1\*=511,50  
RP2\*=14,7E3  
Re\*=493,833  
ERR=-0,0053%

R2:1096,350

RP?=1096,350  
RP1\*=1,10E3  
RP2\*=316,53  
Re\*=1096,184  
ERR=-0,0152%

RESULTS.

Q0\*=1,0000

Fc\*=3484434,294  
ERR=0,0103%

1/Q\*=1,6361  
ERR=-0,0019%

1+A1.S+A2.S<sup>2</sup>  
A1=7,4731E-8  
A2=2,0963E-15

ROOTS:



RE=-17909938,05  
+-IN=12591772,46

AIII-5

FILTRES

FEUILLE DE CALCUL 3

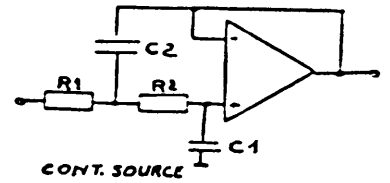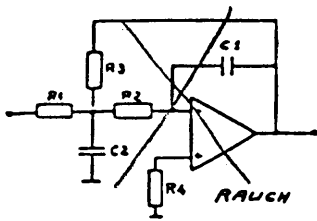Bessel 6<sup>ème</sup> ordre  
 $f_{3dB} = 2,06 MHz$



POLYNOMIAL FILTER  
 section 3

NORMALIZED ROOTS:  
 -RE=0,9318  
 +-IM=1,6640

NORMALIZED CARACT.  
 Fc\*=0,3035  
 1/Q=0,9772  
 1+0,5124.S+0,2749.S<sup>2</sup>

FILTER CARACT.  
 F3dB=2060000,000

Fc=3928689,098  
 1/Q=0,9772  
 1+3,96E-8.S+1,64E-15.S<sup>2</sup>

LP FILTER  
 CONT.SOURCE?->J

SYNTH.?->J

Fc=3928689,098  
 1/Q=0,9772  
 Q0=1

SCALING:  
 H2=12,00  
 RMIN=200,00  
 RMAX=1000,00

<C>MAXMAX?: 232,1E-12  
 <C>MINMIN?: 34,20E-12  
 OK->J

SIZING:  
 C1>34,20E-12  
 C1<43,53E-12  
 C1\*=39,00E-12

C2>163,4E-12  
 C2<207,9E-12  
 C2\*=180,0E-12

R1: 353,268

RS?=353,268  
 RS1\*=548,00  
 RS2\*=5,11E0  
 Re\*=353,110  
 ERR=-0,0446%

R2: 661,765

RP?=661,765  
 RP1\*=681,00  
 RP2\*=23,7E3  
 Re\*=661,979  
 ERR=0,0332%

RESULTS:

Q0\*=1,0000

Fc\*=3928932,751  
 ERR=0,0062%

1/Q\*=0,9773  
 ERR=0,0117%

1+R1.S+R2.S<sup>2</sup>  
 R1=3,9500E-8  
 R2=1,6409E-15

ROOTS:

RE=-12062702,17  
 +-IM=21538300,21

Réponse indicielle

filtre de Bessel 6<sup>ème</sup> ordre

$$f_{3dB} = 2,06 \text{ MHz}$$

INV. LAPLACE TRANSFORM

TRANSFER FUNCTION:

numerator:

nbr. of poly.=1

POLYNOME N1=

order=0

A0 =1,0000E0

denominator:

nbr. of poly.=3

POLYNOME D1=

order=2

A0 =1,0000E0

A1 =94,300E-9

A2 =2,3181E-15

POLYNOME D2, =

order=2,

A0 =1,0000E0

A1 =74,731E-9

A2 =2,0063E-15

POLYNOME D3, =

order=2,

A0 =1,0000E0

A1 =39,500E-9

A2 =1,6409E-15

INPUT FUNCTION

step=

v=1,00e0

TIME DOMAIN: <T IN SEC.>

T MIN.=0,000E0

T MAX.=600,00E-9

T INC.=60,00E-9

T=0,00E0 H(T)=23,3E-10

T=60,00E-9 H(T)=4,70E-3

T=120,00E-9 H(T)=74,7E-3

T=180,00E-9 H(T)=370,0E-3

T=240,00E-9 H(T)=684,0E-3

T=300,00E-9 H(T)=877,0E-3

T=360,00E-9 H(T)=968,0E-3

T=420,00E-9 H(T)=1,000E0

T=480,00E-9 H(T)=1,01E0

T=540,00E-9 H(T)=1,01E0

T=600,00E-9 H(T)=1,01E0

$$T(s) = \frac{1}{\underbrace{(A_0 + A_1 s + A_2 s^2)}_{D1} \underbrace{(A_0 + A_1 s + A_2 s^2)}_{D2} \underbrace{(A_0 + A_1 s + A_2 s^2)}_{D3}}$$


PLOT OF TRS

X (UNITS= E-7, ) ↓

Y (UNITS= 1, ) ↑

0,00 1,00

0,00

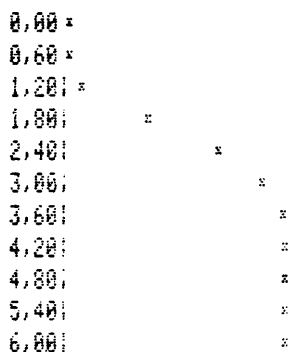

X IN 100, E-9 SEC.

Réponse harmoniquefiltre de Bessel 6<sup>ème</sup> ordre

$$f_{3dB} = 2,06 \text{ MHz}$$

## FREQUENCY ANALYSIS

## FREQUENCY RESPONSE:

F MIN.=0.0000E0

F MAX.=5.0000E6

F INC.=250.00E3

F=0.0000E0

G(F)=1.0000E0

=-0.000 dB

 $\angle = 0.000 \text{ DEG.}$ 

=-0.000\*PI RAD.

F=250.00E3

G(F)=995.11E-3

=-0.043 dB

 $\angle = -18.763 \text{ DEG.}$ 

=-0.104\*PI RAD.

F=500.00E3

G(F)=980.56E-3

=-0.170 dB

 $\angle = -37.565 \text{ DEG.}$ 

=-0.209\*PI RAD.

F=750.00E3

G(F)=956.69E-3

=-0.385 dB

 $\angle = -56.347 \text{ DEG.}$ 

=-0.313\*PI RAD.

F=1.0000E6

G(F)=924.03E-3

=-0.686 dB

 $\angle = -75.127 \text{ DEG.}$ 

=-0.417\*PI RAD.

F=1.2500E6

G(F)=883.31E-3

=-1.078 dB

 $\angle = -93.906 \text{ DEG.}$ 

=-0.522\*PI RAD.

F=1.5000E6

G(F)=835.40E-3

=-1.562 dB

 $\angle = -112.683 \text{ DEG.}$ 

=-0.626\*PI RAD.

F=1.7500E6

G(F)=781.32E-3

=-2.143 dB

 $\angle = -131.458 \text{ DEG.}$ 

=-0.730\*PI RAD.

F=2.0000E6

G(F)=722.11E-3

=-2.828 dB

 $\angle = -150.227 \text{ DEG.}$ 

=-0.835\*PI RAD.

F=2.2500E6

G(F)=658.87E-3

=-3.624 dB

 $\angle = -168.981 \text{ DEG.}$ 

=-0.939\*PI RAD.

F=2.5000E6

G(F)=592.75E-3

=-4.543 dB

 $\angle = -172.305 \text{ DEG.}$ 

=-0.957\*PI RAD.

F=2.7500E6

G(F)=524.95E-3

=-5.598 dB

 $\angle = -153.686 \text{ DEG.}$ 

=-0.854\*PI RAD.

F=3.0000E6

G(F)=456.89E-3

=-6.884 dB

 $\angle = -135.265 \text{ DEG.}$ 

=-0.751\*PI RAD.

F=3.2500E6

G(F)=390.30E-3

=-8.172 dB

 $\angle = -117.198 \text{ DEG.}$ 

=-0.651\*PI RAD.

F=3.5000E6

G(F)=327.11E-3

=-9.706 dB

 $\angle = -99.690 \text{ DEG.}$ 

=-0.554\*PI RAD.

F=3.7500E6

G(F)=269.23E-3

=-11.398 dB

 $\angle = -82.965 \text{ DEG.}$ 

=-0.461\*PI RAD.

F=4.0000E6

G(F)=218.15E-3

=-13.225 dB

 $\angle = -67.222 \text{ DEG.}$ 

=-0.373\*PI RAD.

F=4.2500E6

G(F)=174.62E-3

=-15.158 dB

 $\angle = -52.601 \text{ DEG.}$ 

=-0.292\*PI RAD.

F=4.5000E6

G(F)=138.62E-3

=-17.163 dB

 $\angle = -39.164 \text{ DEG.}$ 

=-0.218\*PI RAD.

F=4.7500E6

G(F)=109.55E-3

=-19.288 dB

 $\angle = -26.904 \text{ DEG.}$ 

=-0.149\*PI RAD.

F=5.0000E6

G(F)=86.442E-3

=-21.265 dB

 $\angle = -15.763 \text{ DEG.}$ 



=-0.088\*PI RAD.

AIII-8


Bode plot:

filtre de Bessel 6<sup>eme</sup> ordre

$$F_{3dB} = 2,06 \text{ MHz.}$$

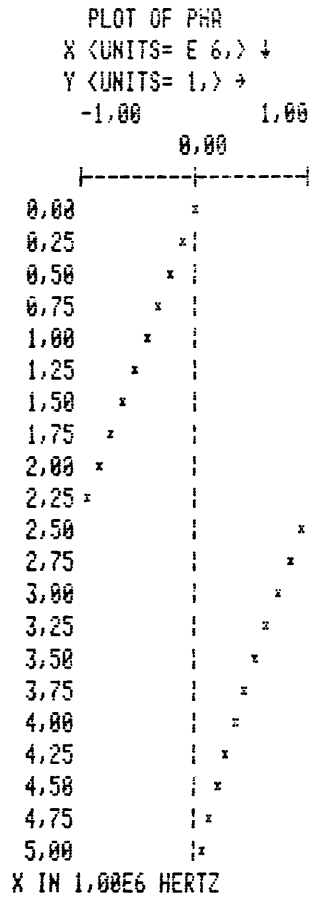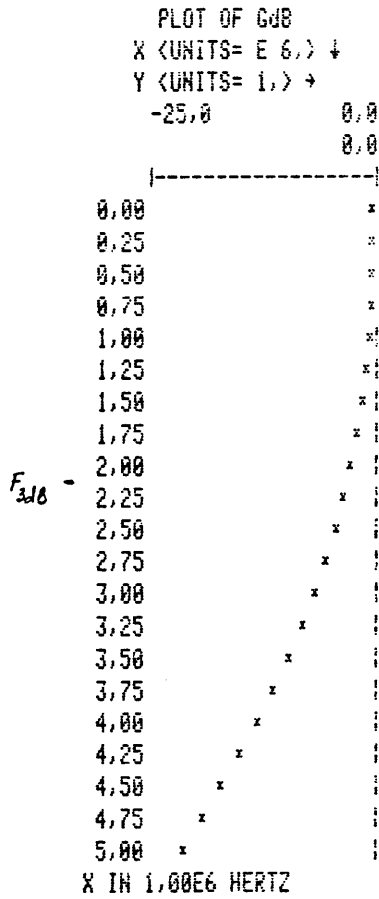

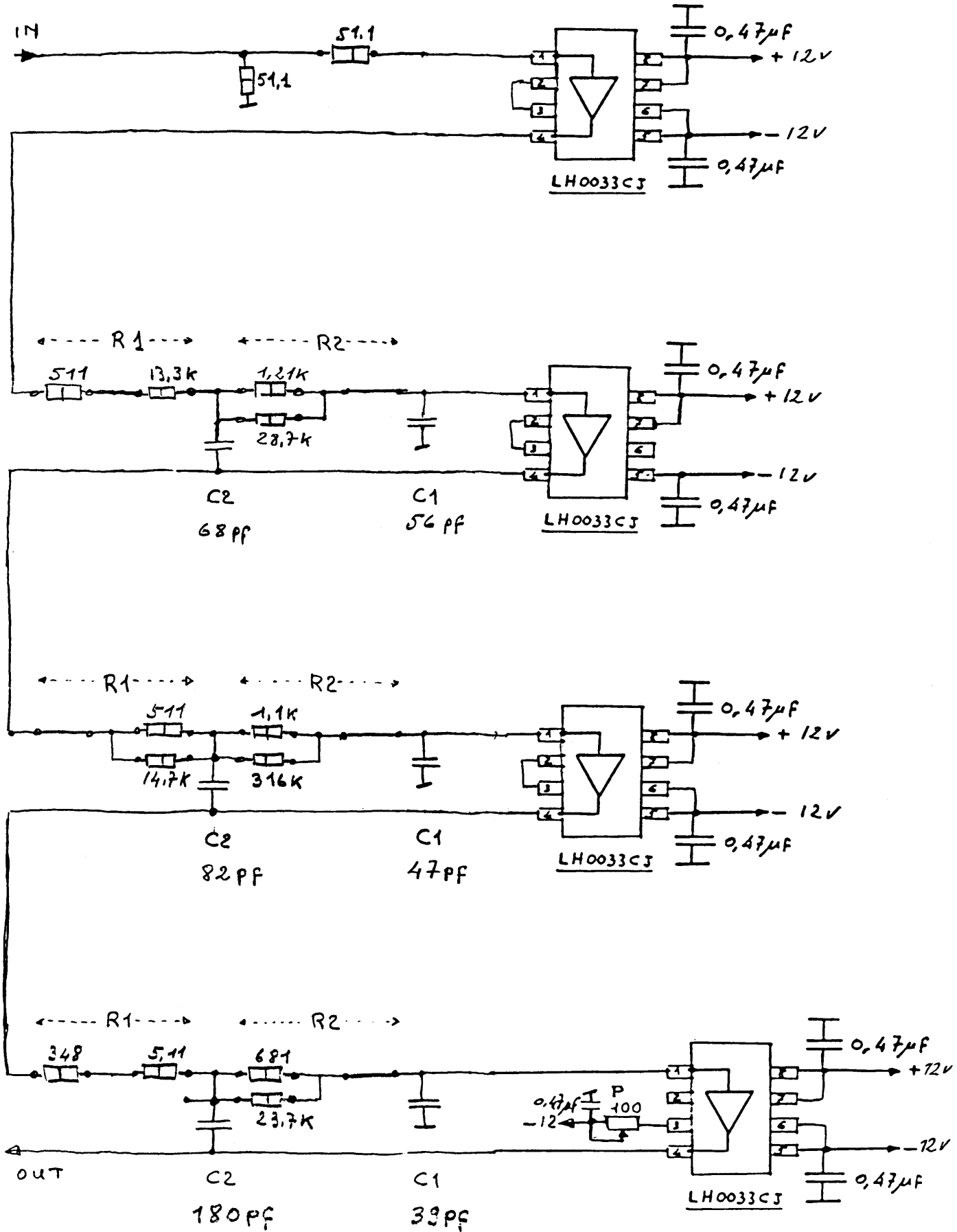Y=1 :180 DEG.  
     : PI RAD.  
Y=-1 :-180 DEG.  
     :-PI RAD.



Distribution

M. Chanel  
P. Lefèvre  
D. Möhl  
G. Molinari  
E. Steffens  
M. van Rooij

/ed