COMPENSATION DE LA CHUTE DE TENSION

DUE AU FAISCEAU AUX BORNES DU TUBE ACCELERATEUR

1. DONNEES DU PROBLEME

- Courant de faisceau (y compris électrons secondaires) = 1 A max.
- Durée du faisceau : 100 usec.
- Taux de répétition : 2 #/s.
- Fluctuation H.T. résiduelle : ± 10⁻³ (± 500 V à la tension actuelle d'injection).

2. DIFFERENTS PRINCIPES DE REGULATION DE TENSION

- a) Régulation par un éclateur programmé qui surcompense. Suppression de la surtension par un tube électronique connecté entre éclateur et masse et régulé par un boucle de rétroaction (Brookhaven actuel).
- b) Régulation par un tube électronique monté en "cathode follower". Pilotage de ce tube par un autre identique travaillant en amplificateur cathode à la masse.
- c) Comme b) mais attaque de la grille par un transformateur d'impulsion isolé à la haute tension et connecté entre grille et cathode.
- d) Montage de 2 tubes H.T. en série pilotés par deux boucles de rétroaction dont l'une modulant un haute fréquence (solution Haefely pour Brookhaven conversion programm).

3. CHOIX DU SYSTEME

Notre choix s'est porté pour l'instant sur le principe c) qui est simple et ne nécessite qu'un minimum de composants électroniques; un seul tube H.T. dans son bac d'huile de refroidissement et d'isolement. Système compact et peu volumineux.

Désavantages:

nécessité d'un transformateur, ou d'un ensemble amplificateur plus transformateur à large bande passante et isolé pour haute tension entre primaire et secondaire.

4. SCHEMA DU SYSTEME CHOISI

Voir ci-joint.

5. PLAN D'ASSEMBLAGE PREVU DU DISPOSITIF

Voir ci-joint.

6. TRAVAIL EFFECTUE

1. D'OCTOBRE A DECEMBRE 1968

- Aménagement du local d'essais (fond ext. Hall Sud)
- Réalisation du montage "dans l'air". Tension au tube EHT7 < 55 kV.
- Réalisation d'un amplificateur 700 V, 0,5 A, Bande passante 1MHz
- Réalisation d'un transformateur d'impulsion, Bande passante 0,5 MHz
- Mise en marche en circuit ouvert du système : mesure du courant et de la tension de sortie, influence des paramètres, de la courbe
 I = f(Vp) pour des courants I importants en impulsion.

2. DE DECEMBRE 1968 A JANVIER 1969

Fermeture de la boucle de régulation à tension réduite, obtention d'une tension régulée mais faibles oscillations résiduelles. Etude de la courbe de réponse du circuit à l'aide d'un programme CDC 6600 (programme développé par H.H. Umstätter, MPS/Int. SR/68-10).

3. DE JANVIER 1969 A FEVRIER 1969

Mise en place de l'ensemble dans la cage H.T. extension Hall Sud (3 MeV) de façon à boucler le circuit en H.T. et avec charge de faisceau.


7. TRAVAIL RESTANT A FAIRE

- Amélioration de la bande passante du transformateur jusqu'à 1 MHz (nécessaire pour avoir un gain suffisant en boucle fermée à la fréquence maximum et sans avoir d'oscillation du circuit).
- Réalisation du système de verrouillage (V).
- Réalisation du réseau déphaseur (R).
- Observation des surtensions locales en cas de claquages à la colonne accélératrice. Mise en place d'un circuit de protection.
- Montage et câblage au net du premier prototype.
- Essais de ronctionnement.

8. PROGRAMME PREVU

Voir ci-joint

R. Dubois

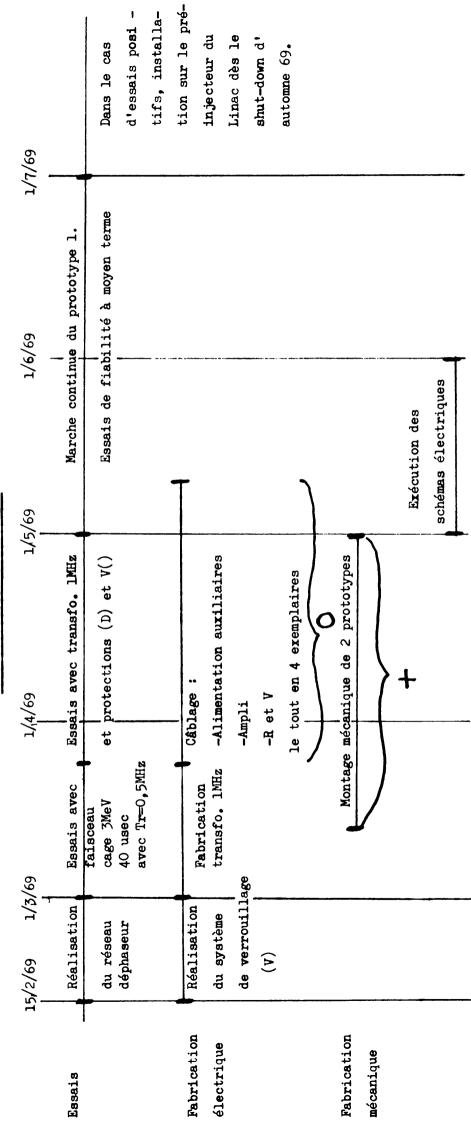


Personnel engagé actuellement : R. Dubois

R. Nettleton

Personnel supplémentaire nécessaire : 1 câbleur spécialiste (1 mois ½) 🔾

l mécanicien (l mois ½) 🛧

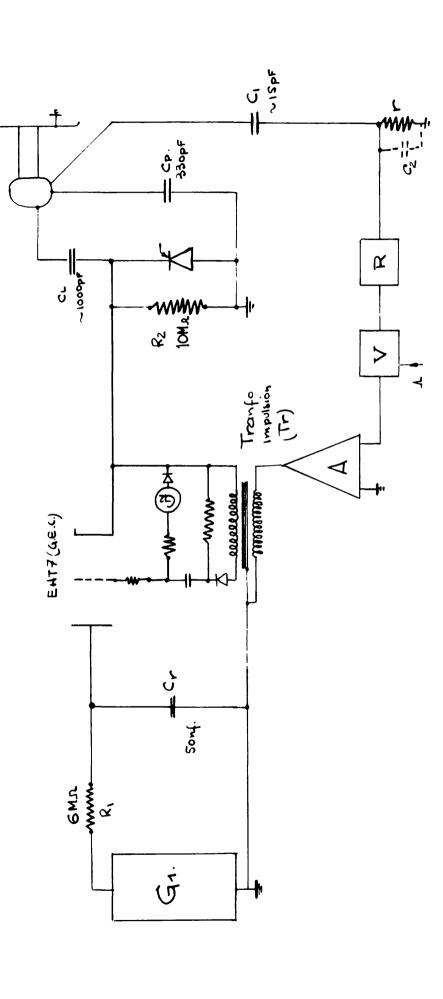

auelerateur

adut.

[91] Generation H.T 100KV quelques m.A. (Sanès ou autre) - [92]: génération depolarisation de grille au cutt-off.

Transformation d'impulsion rapport 1/1. sortie 1000V · 100mA. - [A] amplification gain usable

Transformation d'impulsion rapport 1/1. sortie 1000V · 100mA. - [A] amplification gain usable


Transformation d'impulsion rapport 1/1. sortie 1000V · 100mA. - [A] Reseau anthon de phase.


Transformation de versuillage du circuit entre chaque impulsion du faisceau - [R] Reseau anthone acceleration.

Concuit de capture du tiqual de fuctuation de fousion - [Cp.] Capació paravite aux homes du tibe acceleration.

- D: clement prolespant latricide: (diodas avalonine; thyrothen, edution chi...) C2] capade de lianon coude charges

Plan d'assemblage.

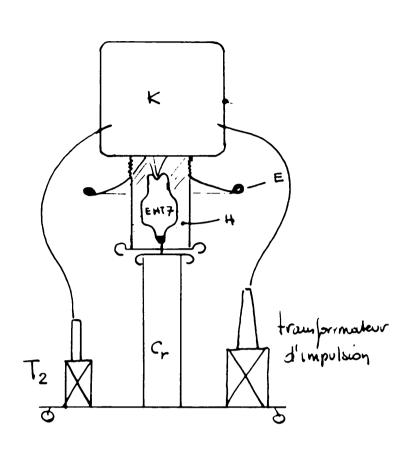

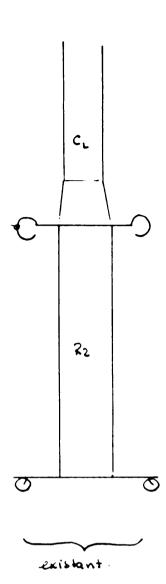

K: dôme cattodique renjument:

_ le generateur G2 _ le vieur grille cuttoble

_ le transp hanfaz dutum EHT7

E: electrode de blin desque rougen X turns mis de refroidinement

H: huila.

T2: transformateur d'isolation 220/220v